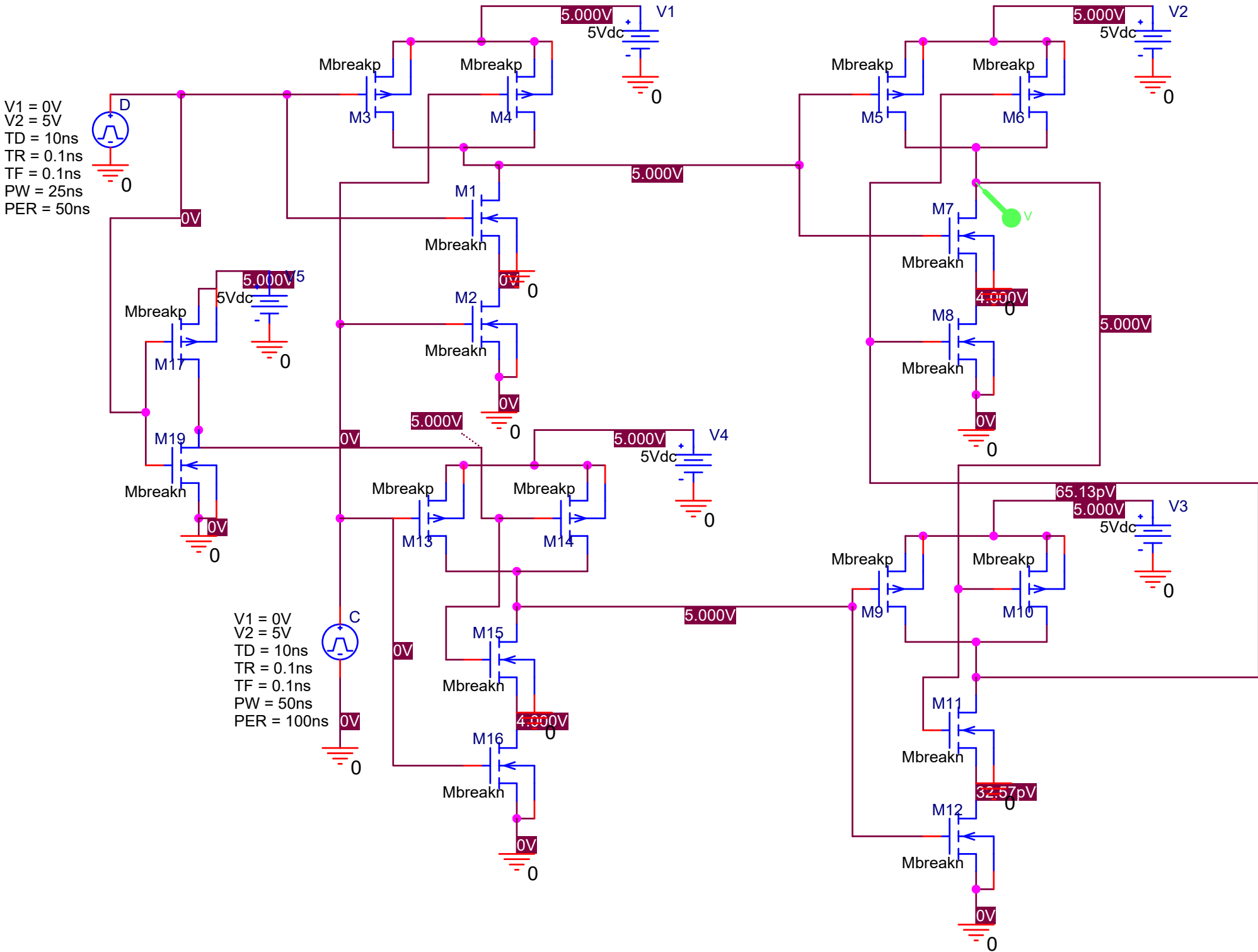


V1 = 0V
V2 = 5V
TD = 10ns
TR = 0.1ns
TF = 0.1ns
PW = 25ns
PER = 50ns



V1 = 0V
V2 = 5V
TD = 10ns
TR = 0.1ns
TF = 0.1ns
PW = 50ns
PER = 100ns